

AQUARIUS

САПР. Основы симуляции Verilog

Матвеев Борис

Старший инженер направления функциональной верификации

AQUARIUS


Основы симуляции Последовательной и комбинационной логики

Комбинационная логика

Комбинационные схемы имеют временные задержки. Время, в течение которого **выходные данные** либо **неактуальны**, либо могут принимать **случайные** значения.

t_{pd} – задержка распространения (propagation delay).
*Максимальное время от момента изменения входа схемы до момента, когда все **выходы** достигнут установившихся значений.*

t_{cd} – задержка реакции (contamination delay).
*Время от момента изменения входа схемы до момента **изменения** любого из **выходов**.*

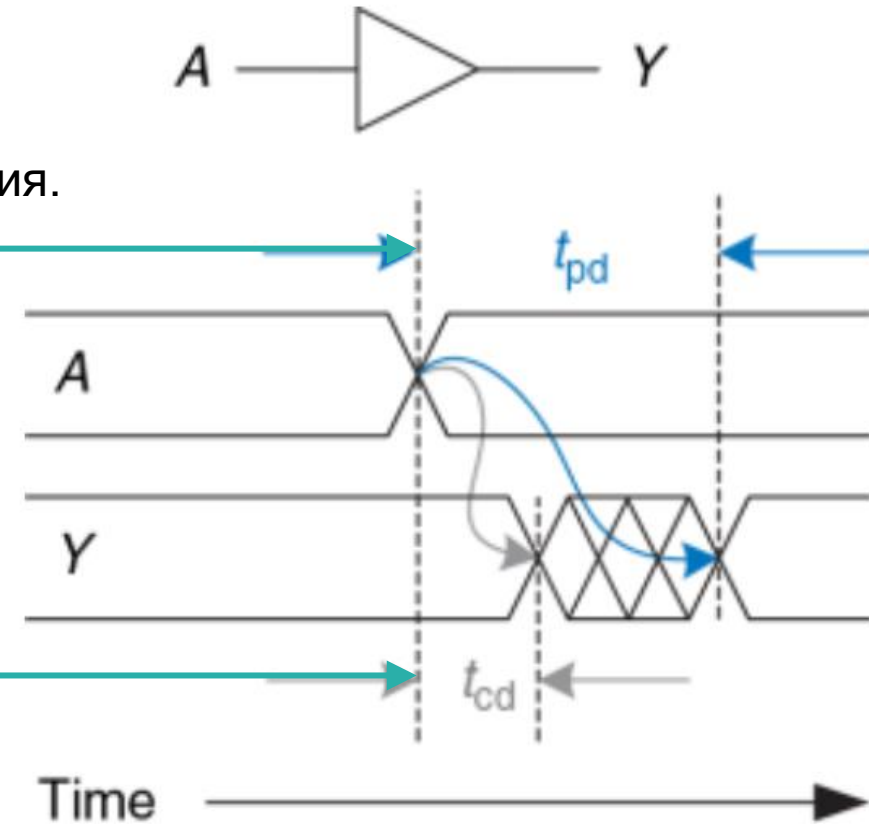


*Иллюстрация из книги
Харрис и Харрис
«Цифровая схемотехника и
архитектура компьютера»

 Комбинационная логика


В идеальном случае скорость работы комбинационной логики настолько высока, что задержками можно пренебречь.

Поэтому в симуляции **выходы комбинационной логики меняются мгновенно** в соответствии с изменениями входов схемы.




Динамические характеристики

 Изменения выходов любого триггера происходят с некоторой задержкой относительно тактового сигнала. (t_{ccq})




- t_{setup} — время предустановки
- t_{hold} — время удержания
- t_{ccq} — задержка реакции (contamination) clock-to-Q
- t_{pcq} — задержка распространения (propagation) clock-to-Q

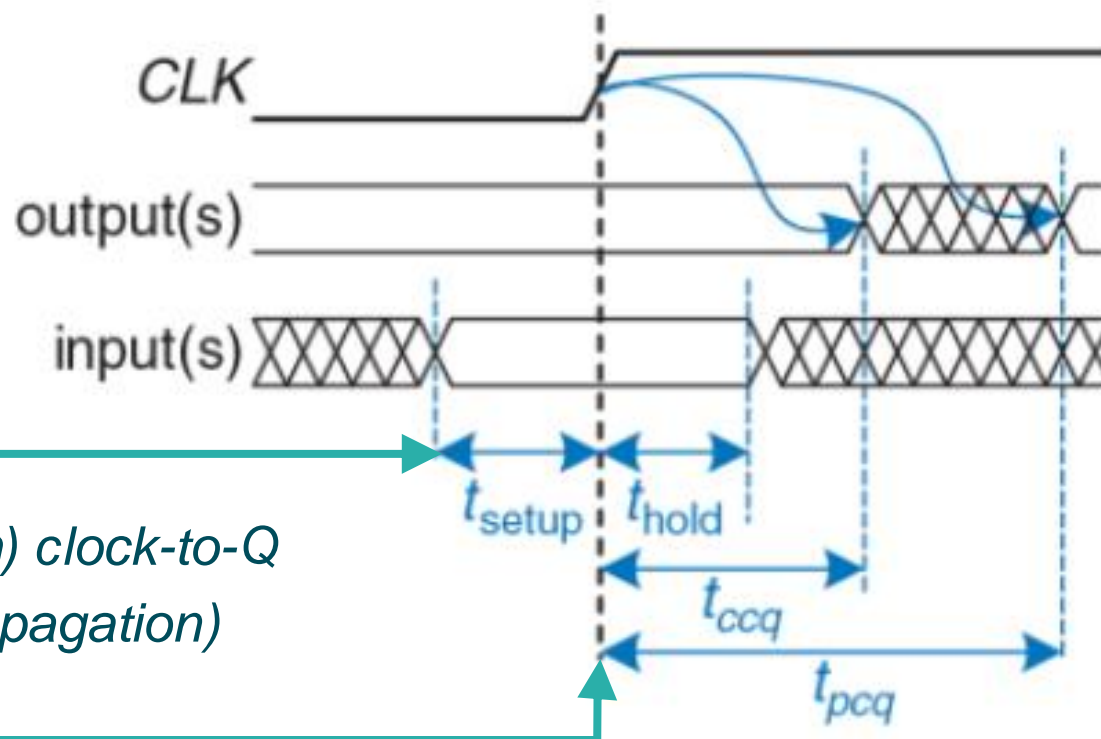

*Иллюстрация из книги
Харрис и Харрис
«Цифровая схемотехника и
архитектура компьютера»

Последовательная логика


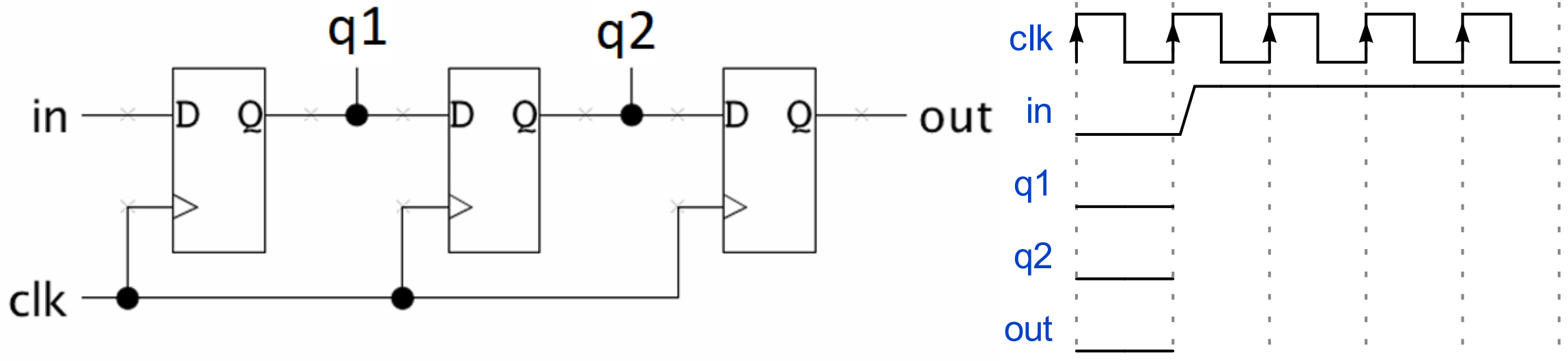
Нарисуйте временную диаграмму выходов q1, q2, out:



Последовательная логика




Данные записываются только на следующий такт из-за наличия задержек между изменением входа и выхода триггеров

  Т.е. в текущем такте записывается «старое» значение входа



Последовательная логика

   А что будет, если в Последовательной логике вовсе не учитывать задержку?




Временная диаграмма изменится и не будет соответствовать действительности

Смешанная логика

Вывод

Большинство схем представляют собой смешение Последовательностной и комбинационной логики, как представлено на рисунке.

 При симуляции без учета физических особенностей использованных элементов:



1. Для **комбинационной логики** допустимо **мгновенное изменение выходов** в соответствии с изменениями её входов.
2. Для **Последовательностной логики** **недопустимы** подобные упрощения.

AQUARIUS

Регионы симуляции

Регионы симуляции


Вывод

Для решения проблемы симуляции
Последовательностной
логики в SystemVerilog **каждый такт
симуляции (дельта-цикл) разбивается
на набор регионов.**


Для упрощения мы будем рассматривать
только **активный регион** и **регион
неблокирующих присваиваний (NBA).**

*Размер такта можно задать через
`timescale или передать в симулятор
через командную строку

Текущий момент времени

 

Текущий момент времени

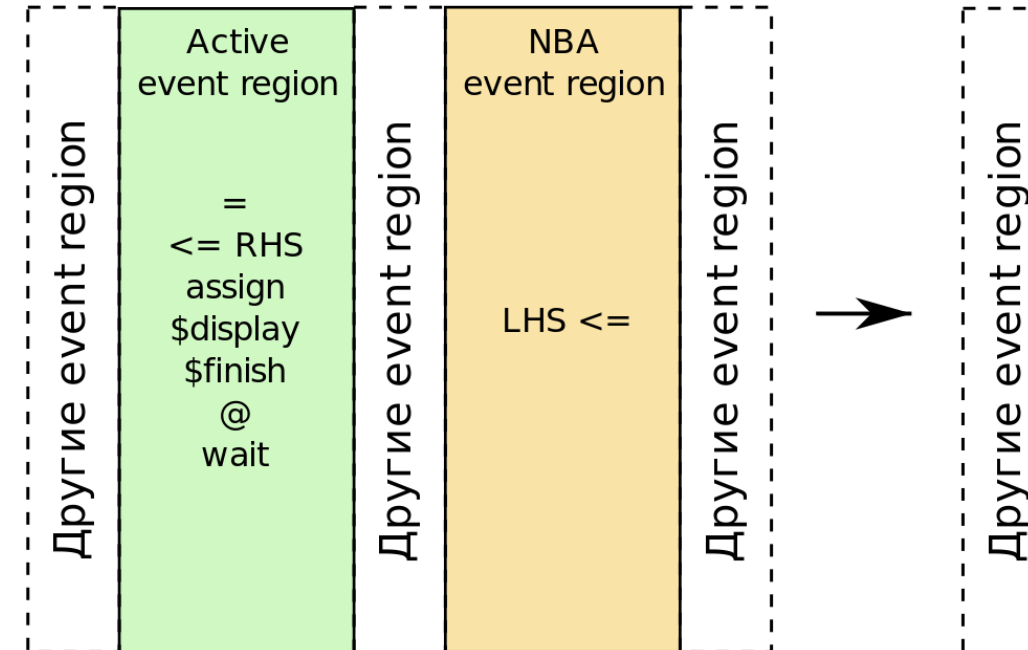

*Изображение Сергея Чусова
<https://github.com/serge0699>

Активный регион vs NBA

Активный регион [a = b]	NBA (non-blocking assignment) [a <= b]
Симуляция комбинационной логики* блокирует переход из активного региона в NBA, пока не произойдут все необходимые вычисления и присвоения. Поэтому этот тип присвоения называется блокирующим	NBA выполняется после того, как все процессы в активном регионе завершены.
Вычисление только правой части неблокирующих присваиваний. (входов Последовательностной логики)	Присваивает выражению с левой части значение выражения с правой части неблокирующего равенства. Т.е. устанавливает значения выходов * Последовательностной логики
Триггер исполнения блоков событий @	

*Выходы **комбинационной** логики являются входами Последовательностной логики, поэтому **в активном регионе** производятся вычисления для комбинационной логики и для **входов** Последовательностной логики

*Выходы Последовательностной логики могут быть установлены только после установки значений на её входах.

*Важно отметить, что вычисления производятся для всех узлов схемы одновременно.

Пример схемы

```
module mixed_logic(  
    input clk_i  
    ,input in  
    ,output out  
);  
    wire comb_in, comb_out, d1, d2;  
    reg q1;  
    reg q2;
```


```
    assign d1 = in;  
    assign comb_in = q1;  
    assign d2 = comb_out;  
    assign out = q2;
```

```
    always_comb begin  
        comb_out = comb_in^1;  
    end
```

```
    always @(posedge clk_i) begin  
        q1 <= d1;  
    end
```

```
    always @(posedge clk_i) begin  
        q2 <= d2;  
    end
```

```
endmodule
```

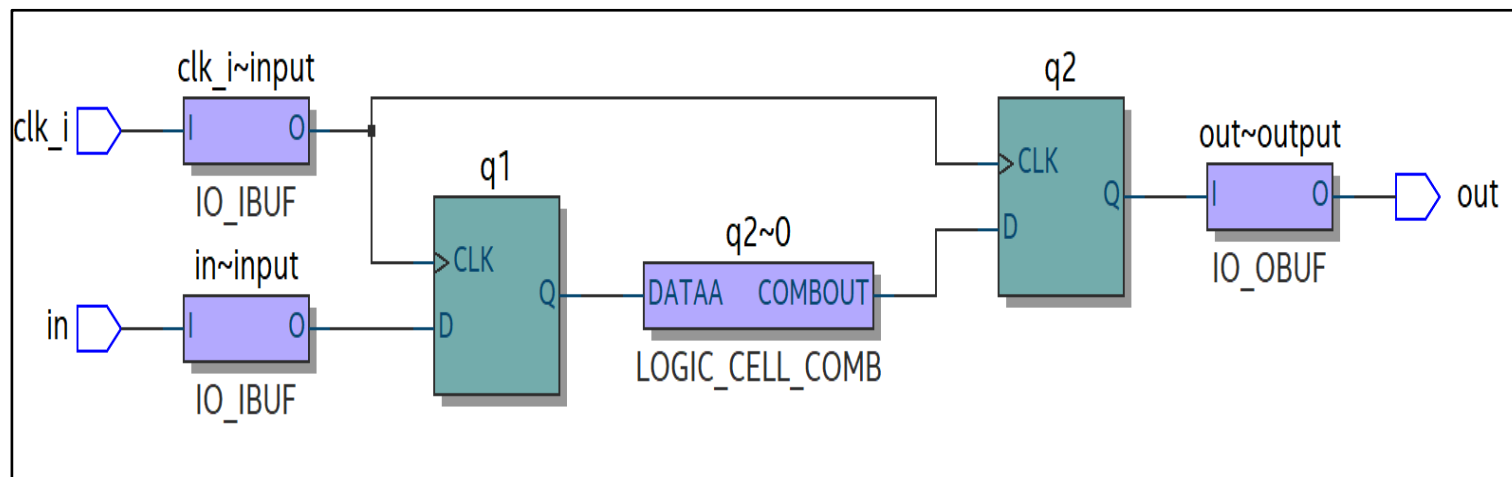


Активный
регион

Non-blocking
assignment
region (NBA)

 Пример схемы

```
module nonblocking(  
  input in, clk,  
  output reg out  
);  
  reg q1, q2;  
  always @(posedge clk) begin  
    q1 <= in;  
    q2 <= q1;  
    out <= q2;  
  end  
endmodule
```



Активный регион

Non-blocking assignment
region (NBA)

Пример

Активный регион:

```
always @(posedge clk) begin
    q1  <= in;
    q2  <= q1;
    out <= q2;
end
```


In = 0 out = 0

D1 = 0 Q1 = 0

D2 = 0 Q2 = 0

D3 = 0 Q3 = 0

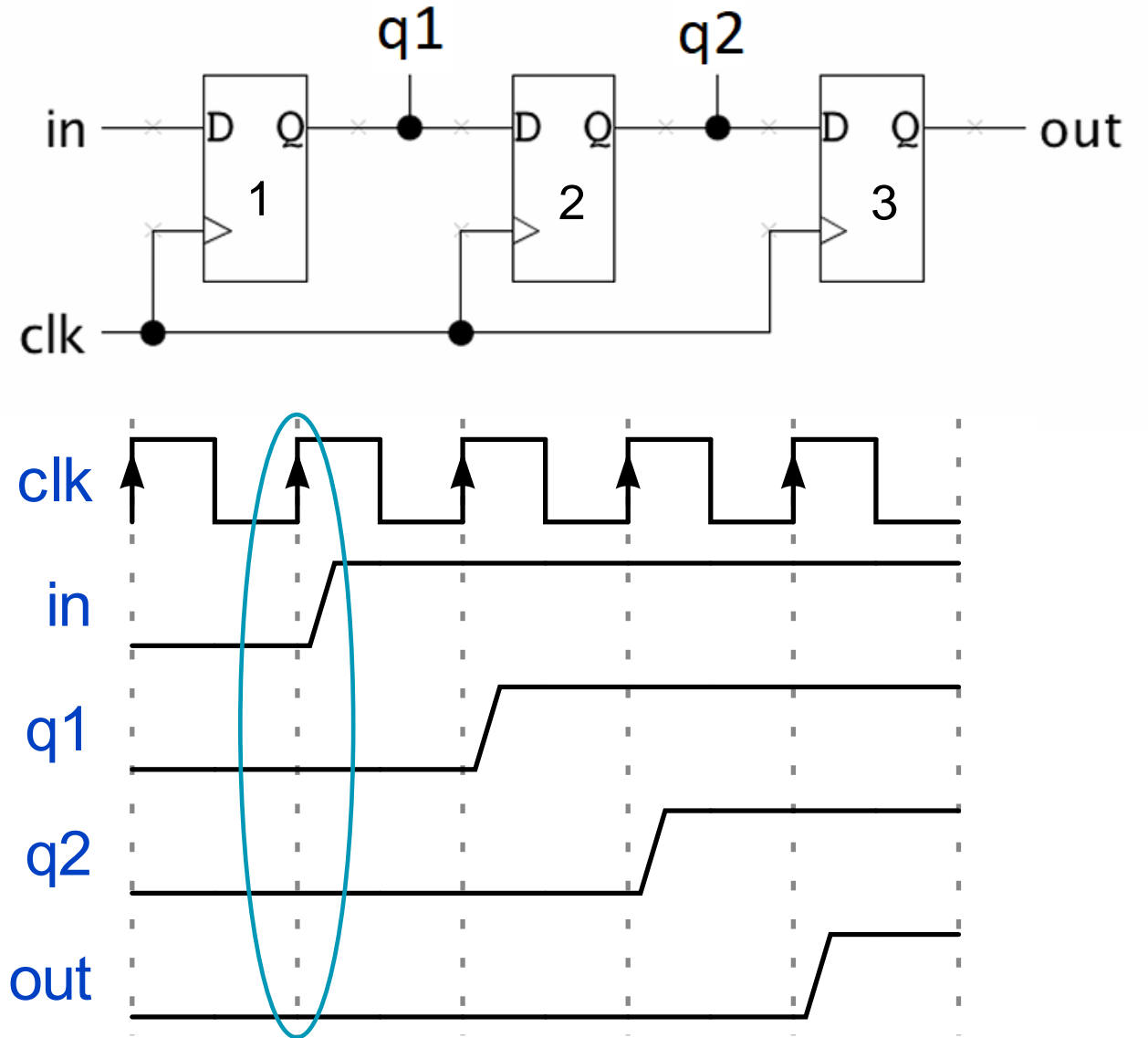*in = 0, так как он подается с синхронной схемы через «<=» в тестбенче




Пример

NBA регион:

```
always @(posedge clk) begin
    q1  <= in;
    q2  <= q1;
    out <= q2;
end
```

In = 1	out = 0
D1 = 0	Q1 = 0
D2 = 0	Q2 = 0
D3 = 0	Q3 = 0

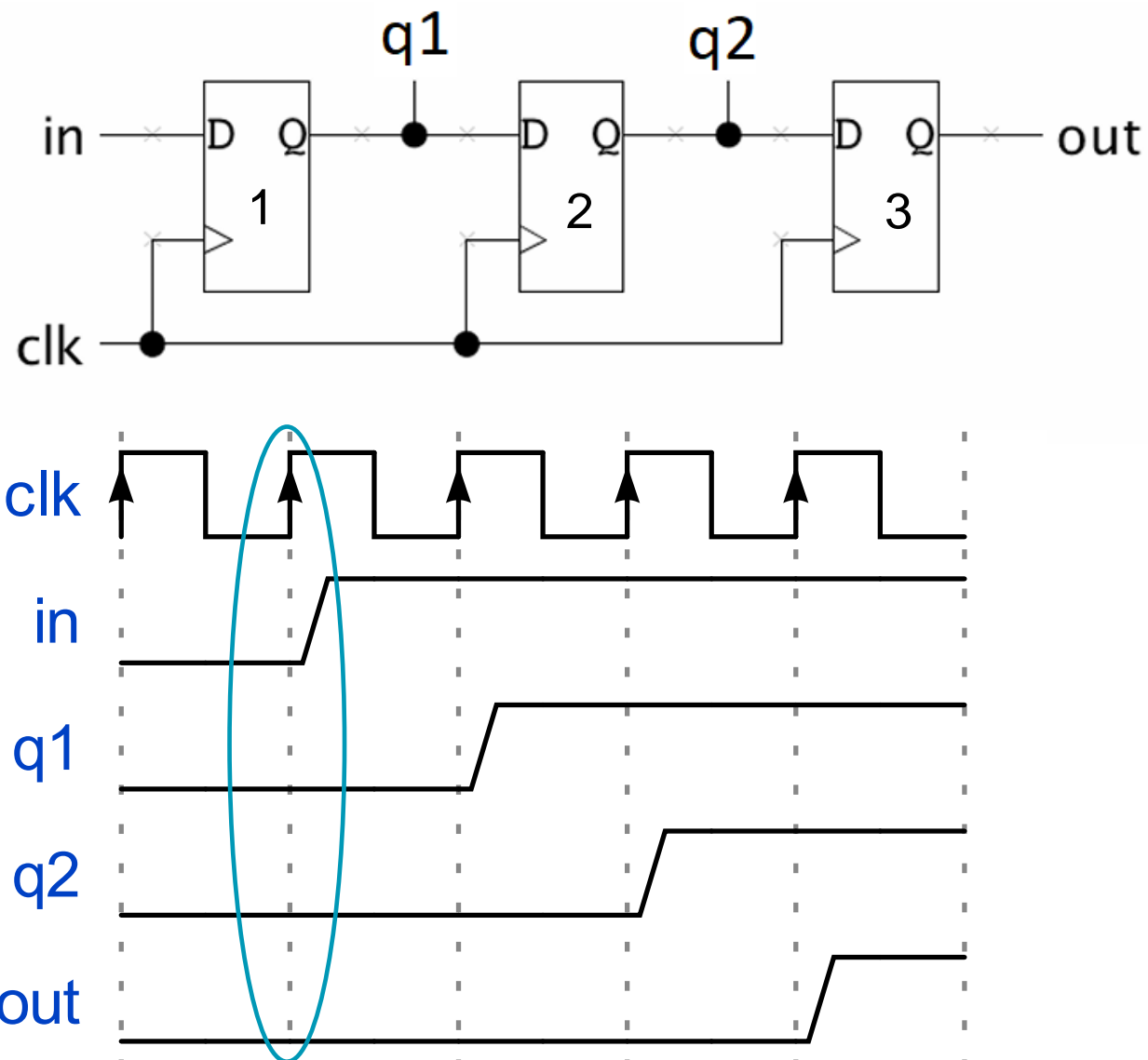


Пример

Активный регион:

```
always @(posedge clk) begin
    q1  <= in;
    q2  <= q1;
    out <= q2;
end
```

In = 1	out = 0
D1 = 1	Q1 = 0
D2 = 0	Q2 = 0
D3 = 0	Q3 = 0

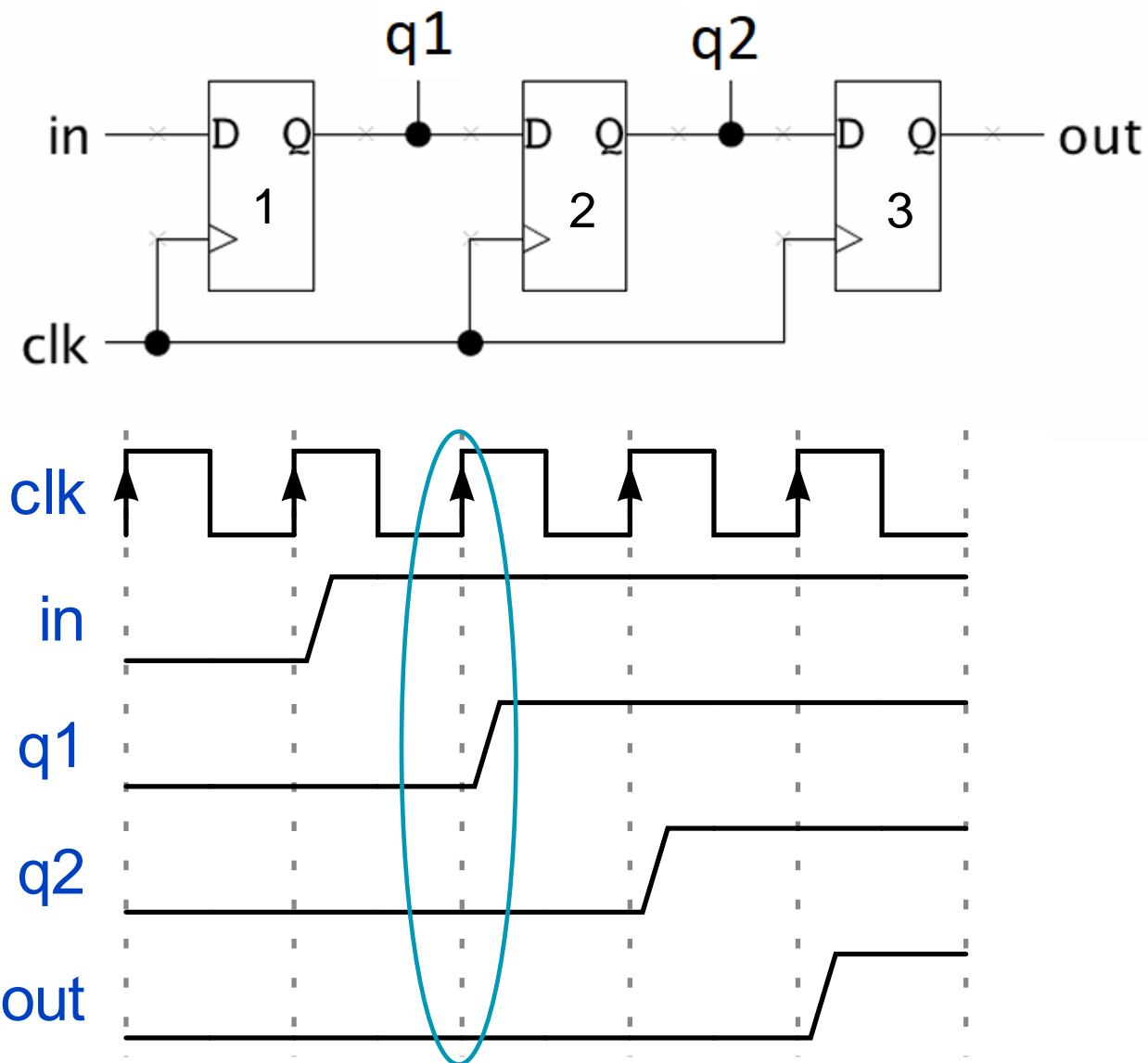

Пример

NBA регион:

```
always @(posedge clk) begin
    q1  <= in;
    q2  <= q1;
    out <= q2;
end
```

In = 1	out = 0
D1 = 1	Q1 = 1
D2 = 0	Q2 = 0
D3 = 0	Q3 = 0

