

AQUARIUS

Комбинационные схемы. Основы SystemVerilog.



Содержание лекции

- Понятие HDL
- Структура Verilog модуля
- Векторы и массивы
- Основные операции Verilog
- Мультиплексоры. case.
- Арифметические операции
- Дешифраторы

Маршрут проектирования ИМС



Языки описания аппаратуры

- **HDL** – Hardware Description Language – язык описания аппаратуры.



HDL Не являются языками программирования

Основное отличие – **параллельное** исполнение блоков кода, а не последовательное.


1

RTL описание на языке Verilog HDL

```
module xor3(  
    input a, b, c,  
    output reg y  
);  
  
    always @(a, b, c)  
    begin  
        y = a^b^c;  
    end  
  
endmodule
```

2

Результат синтеза

 

SystemVerilog HDL

module


endmodule



SystemVerilog HDL

```
module block
```


```
endmodule
```

 

SystemVerilog HDL


```
module block (  
    input clk,  
    input a,  
    input b,  
    output y  
);
```

```
endmodule
```

 


SystemVerilog HDL
 
```
module block (  
    input clk,  
    input a,  
    input b,  
    output y  
);  
  
    logic c; // комментарий  
  
endmodule
```



SystemVerilog HDL

```
module block (  
    input clk,  
    input a,  
    input b,  
    output y  
);  
  
    logic c; // комментарий  
  
    assign c = a|b;  
  
endmodule
```

 

Вектор в SystemVerilog

Вектором называется одномерный массив элементов

Почему «вектор»? Потому что имеет
упорядоченный набор элементов
(компонент/координат) – битов

Синтаксис

```
<type> [msb:lsb] signal_name;
```

*msb – most significant bit (старший бит)

*lsb – less significant bit (младший бит)

Запись чисел в SystemVerilog

```
8'b1 = 0 0 0 0 0 0 0 1
```

↑
msb

↑
lsb

Вектор в SystemVerilog

Синтаксис

`<type> [msb:lsb] signal_name;`

*msb – most significant bit (старший бит)

*lsb – less significant bit (младший бит)

1

Little-endian [bits]

```
logic [7:0] signal_name;

assign signal_name = 8'b1;
// 8'b1 = 0 0 0 0 0 0 0 1

// signal_name[0] = 1
// signal_name[1..7] = 0
```

2

Big-endian [bits] (лучше не использовать)


```
logic [0:7] signal_name;

assign signal_name = 8'b1;
// 8'b1 = 0 0 0 0 0 0 0 1

// signal_name[0..6] = 0
// signal_name[7] = 1
```


Вектор в SystemVerilog
 
```
module block(  
    input in,  
    output out  
);  
    logic [3:0] a; //4-х битная шина  
    logic [3:0] b; //4-х битная шина  
  
    assign a = b;  
endmodule
```



Вектор в SystemVerilog

 
```
module block(  
    input in,  
    output out  
);  
    logic [3:0] a, b; //Две 4-х битные шины  
  
    assign a = b;  
endmodule
```



Вектор в SystemVerilog

Подключение одного провода из шины

 
```
module block(  
    input in,  
    output out  
);  
    logic [3:0] a;  
    logic [7:0] b;  
  
    assign out = b[4];  
endmodule
```



Вектор в SystemVerilog

Присвоение диапазона значений

 
```
module block(  
    input in,  
    output out  
);  
    logic [3:0] a;  
    logic [7:0] b;  
  
    assign a = b[6:3];  
endmodule
```



Вектор в SystemVerilog

Присвоение значения, зависящего от другого
 
```
module block(  
    input in,  
    output out  
);  
    logic [2:0] a;  
    logic [7:0] b;  
  
    assign out = b[a];  
endmodule
```



Векторы и массивы в SystemVerilog

Многоразрядные входы/выходы и двумерный массив

```
module block (  
    input clk,  
    input [7:0] a, // многоразрядный вход  
    input b,  
    output [3:0] y // многоразрядный выход  
);  
  
    logic [3:0] c [22];  
    logic [7:0] d [0:21]; // двумерный массив 8-ми разрядных шин  
  
    assign y = a[7:4];  
  
endmodule
```

Основные операции в Verilog

Побитовые операции

Синтаксис	Операция
~	Инверсия
&	И
	ИЛИ
^	Исключающее ИЛИ (XOR)
~^ или ^~	Инверсное исключающее ИЛИ
<<	Логический сдвиг влево (пустые биты заполняются нулями)
>>	Логический сдвиг вправо (пустые биты заполняются нулями)

```
logic [7:0] a, b, c;  
assign a = ~b;    // Инверсия каждого бита шины b  
assign a = b&c;   // Операция И над каждым соответствующим  
| | | | | | | | // битом b и c  
assign a = b|c;   // Операция ИЛИ над каждым соответствующим  
| | | | | | | | // битом b и c  
assign a = b^c;   // Побитовый XOR  
assign a = b~^c;  // Побитовый XNOR  
assign a = b<<3;  // Сдвиг b на 3 бита влево  
| | | | | | | | // b = 8'b0000_1111 -> a = 8'b0111_1000  
assign a = b>>2;  // Сдвиг b на 2 бита вправо  
| | | | | | | | // b = 8'b0000_1111 -> a = 8'b0000_0011
```

Основные операции в Verilog

Операции свертки

Синтаксис	Операция
&	И над всеми битами вектора (1-битный результат)
~&	И-НЕ над всеми битами вектора (1-битный результат)
	ИЛИ над всеми битами вектора (1-битный результат)
~	ИЛИ не над всеми битами вектора (1-битный результат)
^	Исключающее ИЛИ над всеми битами вектора (1-битный результат)
~^ или ~^	Инверсное исключающее ИЛИ над всеми битами вектора (1-битный результат)

```
logic a;  
logic [7:0] b;  
assign a = &b;    // a = b[0]&b[1]&b[2]&...&b[7]  
assign a = ~&b;  
assign a = |b;    // a = b[0]|b[1]|b[2]|...|b[7]  
assign a = ~|c;  
assign a = ^c;  
assign a = ~^c;
```

Основные операции в Verilog

Булевы операции

Синтаксис	Операция
!	Отрицание
&&	Булева И
	Булева ИЛИ

```
logic a;  
logic [7:0] b,c;  
assign a = !b; // ИСТИНА, если все биты в b равны 0, иначе ЛОЖЬ  
assign a = b && c; // ИСТИНА, если побитовая операция И над  
| | | | | | | | // векторами b и c дает все единицы, иначе ЛОЖЬ  
assign a = b || c; // ИСТИНА, если побитовая операция ИЛИ над  
| | | | | | | | // векторами b и c дает все единицы, иначе ЛОЖЬ
```

Основные операции в Verilog

Операции логического сравнения

Синтаксис	Операция
==	Равенство
!=	Неравенство
<	Меньше
>	Больше
<=	Меньше или равно
>=	Больше или равно

```
logic a;  
bit [7:0] b,c;  
assign a = (b == c);  
assign a = (b != c);  
assign a = (b < c);  
assign a = (b > c);  
assign a = (b <= c);  
assign a = (b >= c);
```

*Примечание:

Результаты данных операций
справедливы для переменных,
имеющих определенное состояние.

Основные операции в Verilog

Арифметические операции

Синтаксис	Операция
+	Сложение
-	Вычитание
-	Отрицательное число (когда знак стоит перед числом)
*	Умножение
/	Деление
%	Остаток от деления
**	Возведение в степень
<<<	Арифметический сдвиг влево (заполнение пустых битов нулями)
>>>	Арифметический сдвиг вправо (заполнение пустых битов битом знака)

Арифметические операции

```
logic [7:0] b;
/*****/
/*    Логический сдвиг    */
/*****/
assign a = b>>2; // Сдвиг b на 2 бита вправо
| | | | | | | | // b = 8'b0000_1111 -> a = 8'b0000_0011
| | | | | | | | // b = 8'b1111_0000 -> a = 8'b0011_1100
/*****/
/* Арифметический сдвиг */
/*****/
assign a = b>>>2; // Сдвиг b на 2 бита вправо
| | | | | | | | // b = 8'b0000_1111 -> a = 8'b0000_0011
| | | | | | | | // b = 8'b1111_0000 -> a = 8'b1111_1100
```

Арифметические операции

Сложение и вычитание чисел без знака

1

Числа без знака

```
logic [7:0] a, b;  
logic [8:0] sum, dif;
```

```
assign sum = a+b;  
assign dif = a-b;
```

Какое максимальное значение
может иметь вектор a? 255

2

Числа со знаком


```
logic signed [7:0] a, b;  
logic signed [8:0] sum, dif;
```

```
assign sum = a+b;  
assign dif = a-b;
```

Какое максимальное значение
может иметь вектор a? 127

Конкатенация {}


```
logic[7:0] bus1, bus2, bus3;  
assign bus1 = {bus2[7:4], bus3[3:0]};  
  
logic[7:0] busC;  
logic [3:0] busA, busb;  
  
assign busC = {busA, busB}; // busC должна  
| | | | | | | | //иметь 8 бит  
assign busC = {4'b0000, busA};
```

 

Тернарный оператор « ? : »

Синтаксис
 
```
assign signal = (condition) ? if_true : if_false;
```




```
module mux_4to1 (  
    output f,  
    input a,b,c,d,  
    input [1:0] sel  
);  
    assign f = (sel == 2'b00) ? a :  
               (sel == 2'b01) ? b :  
               (sel == 2'b10) ? c :  
               (sel == 2'b11) ? d :  
               1'bx;  
endmodule
```

Блок always. Присвоение значения без assign

```
module top(  
    input logic [7:0] a, // Входы и выходы  
    output logic [3:0] q // с явным указанием  
    // типа  
);  
  
    always @(*) begin  
        q = ~a[3:0];  
    end  
  
endmodule
```

If-else

 

a	b	c	q
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

```
module SystemX(  
    output logic q,  
    input a,b,c  
);  
    always @(a,b,c) // Указан перечень сигналов чувствительности блока  
                // Обычно для обозначения всех сигналов применяется (*)  
    begin  
        if ((a == 1'b0) && (b == 1'b0) && (c == 1'b0))  
            q = 1;  
        else if ((a == 1'b0) && (b == 1'b1) && (c == 1'b0))  
            q = 1;  
        else if ((a == 1'b1) && (b == 1'b1) && (c == 1'b0))  
            q = 1;  
        else  
            q = 0;  
    end  
endmodule
```

Конструкция case

Дешифраторы и мультиплексоры

```
module block (  
    output[7:0] f,  
    input [7:0] a,b,c,d,  
    input [1:0] sel  
);  
  
    always_comb begin  
        case (sel)  
            2'b00: f = a;  
            2'b01: f = b;  
            default : f = c;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

Тестовое окружение

```
module tb;
```

```
logic[3:0] result;  
logic clk;  
logic a;  
logic b;
```

Объявление
проводов

```
//-----  
top i_top  
(  
    .a      ( a ),  
    .b      ( b ),  
    .result ( result )  
);  
//-----
```

Объявление экземпляра
модуля и подключение
проводов к нему

```
initial  
begin  
    $dumpvars;  
    repeat (8)  
    begin  
        # 10  
        a <= $urandom ();  
        b <= $urandom ();  
    end  
    $finish;  
end
```

Блок создания
воздействий

Создание файла
временных диаграмм
(dump.vcd)

Задержка на
10 тактов
симуляции

Применение
случайных
воздействий

Окончание
симуляции

```
endmodule
```

Особенность языка Verilog

Обратите внимание!

Код, кроме **assign** и объявления переменных, может исполняться только **внутри процедурных блоков**.

Вне процедурных блоков исполняемые части кода могут находиться в **task** и **function**, однако их исполнение происходит только в случае их вызова из процедурного блока.

```
module block (  
    input in,  
    output out  
)  
  
    logic a, b, c, d;  
  
    a = 1;  
    b = 0;  
  
    ....  
  
endmodule
```

```
module block (  
    input in,  
    output out  
)  
  
    logic a, b, c, d;  
  
    assign a = 1;  
    assign b = 0;  
  
    ....  
  
endmodule
```

```
module block (  
    input in,  
    output out  
)  
  
    logic a, b, c, d;  
  
    initial begin  
        a = 1;  
        b = 0;  
    end  
  
    ....  
  
endmodule
```

```
module block (  
    input in,  
    output out  
)  
  
    logic a, b, c, d;  
  
    always @(*) //always_comb  
    begin  
        a = 1;  
        b = 0;  
    end  
  
    ....  
  
endmodule
```

```
module block (  
    input in,  
    output out  
)  
  
    logic a, b, c, d;  
  
    task set_a_b(logic set_a, logic set_b);  
        a = set_a;  
        b = set_b;  
        #10;  
    endtask  
  
    ....  
  
    initial begin  
        set_a_b(1,0);  
    end  
  
endmodule
```


Упражнения с декодерами

Опишите декодер 3 в 8, используя конструкцию assign и логические операторы

1

Таблица истинности

A	B	C	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 

2

ДНФ

$$\begin{aligned} F0 &= \sum_{A,B,C}(0) = A' \cdot B' \cdot C' \\ F1 &= \sum_{A,B,C}(1) = A' \cdot B' \cdot C \\ F2 &= \sum_{A,B,C}(2) = A' \cdot B \cdot C' \\ F3 &= \sum_{A,B,C}(3) = A' \cdot B \cdot C \\ F4 &= \sum_{A,B,C}(4) = A \cdot B' \cdot C' \\ F5 &= \sum_{A,B,C}(5) = A \cdot B' \cdot C \\ F6 &= \sum_{A,B,C}(6) = A \cdot B \cdot C' \\ F7 &= \sum_{A,B,C}(7) = A \cdot B \cdot C \end{aligned}$$

3

RTL описание на языке Verilog HDL

```
module decoder_1_hot_3to8(
    output logic F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
    input logic A, B, C);

    assign F0= ~A & ~B & ~C;
    assign F1= ~A & ~B & C;
    assign F2= ~A & B & ~C;
    assign F3= ~A & B & C;
    assign F4= A & ~B & ~C;
    assign F5= A & ~B & C;
    assign F6= A & B & ~C;
    assign F7= A & B & C;

endmodule
```