

AQUARIUS


**Основы логического
проектирования микросхем.
Последовательная логика.
Verilog.**

Комбинационная логика

Комбинационные схемы имеют временные задержки. Время, в течение которого **выходные данные** либо **неактуальны**, либо могут принимать **случайные** значения.

t_{pd} – задержка распространения (propagation delay).
*Максимальное время от момента изменения входа схемы до момента, когда все **выходы** достигнут установившихся значений.*

t_{cd} – задержка реакции (contamination delay).
*Время от момента изменения входа схемы до момента **изменения** любого из **выходов**.*

 

*Иллюстрация из книги
Харрис и Харрис
«Цифровая схемотехника и
архитектура компьютера»

Синхронизация вычислений

- Использование тактового сигнала позволяет избежать распространение неопределенных результатов в устройстве и синхронизировать отдельные вычисления.


- Какое условие накладывается на период тактового сигнала?

Период тактового сигнала должен быть больше совокупной задержки

- Из чего складывается совокупная задержка?


Совокупная задержка:

1. Время установки выходного сигнала R1
2. Задержка на комбинационной логике
3. Время предустановки входного сигнала R2

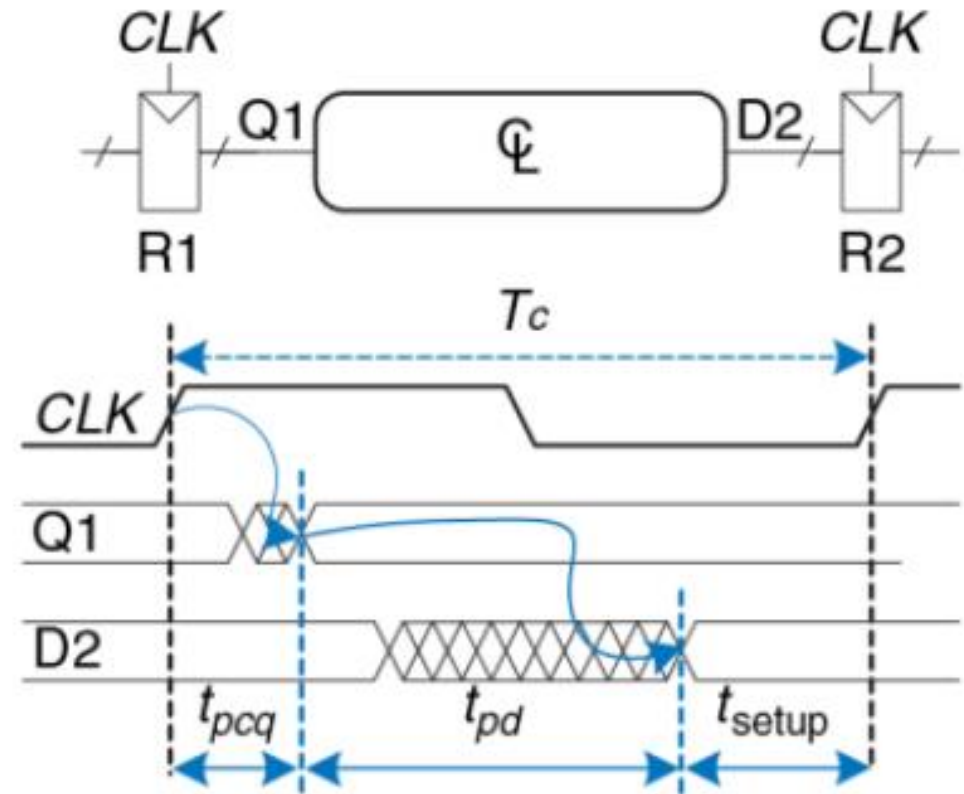


*Иллюстрация из книги Харрис и Харрис
«Цифровая схемотехника и архитектура компьютера»

Динамические характеристики

 



Последовательностные схемы имеют временные ограничения:

- t_{setup} — время предустановки
- t_{hold} — время удержания
- t_{ccq} — задержка реакции (*contamination*) clock-to-Q
- t_{pcq} — задержка распространения (*propagation*) clock-to-Q

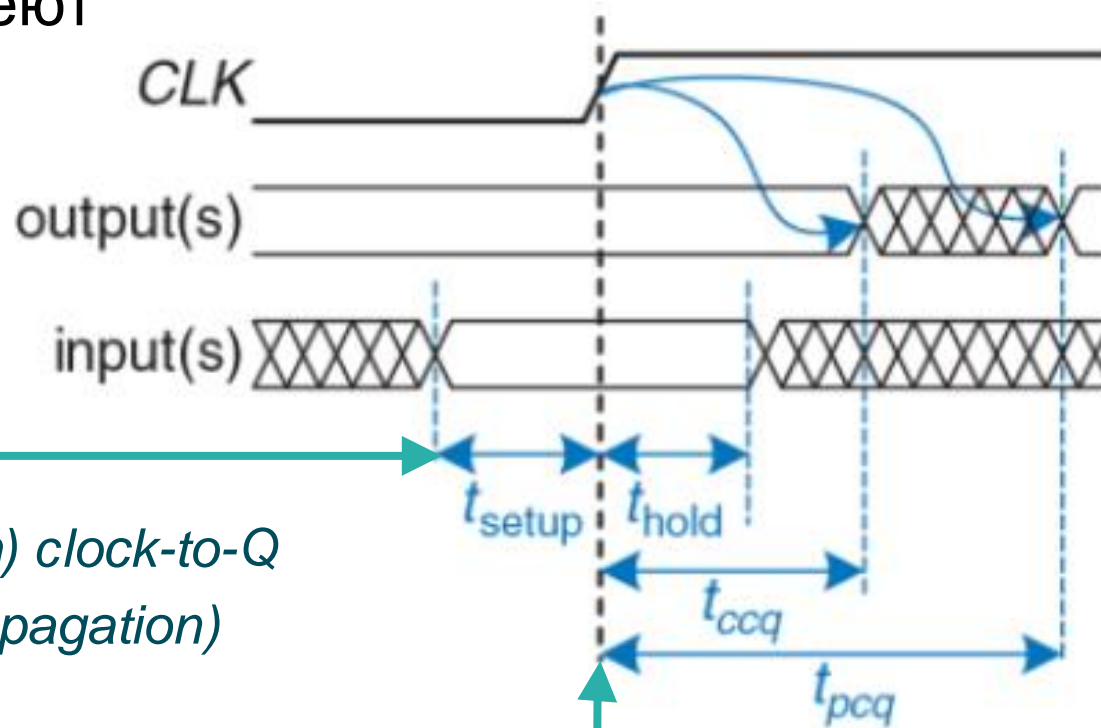


*Иллюстрация из книги
Харрис и Харрис
«Цифровая схемотехника и
архитектура компьютера»

Временная диаграмма D-триггера

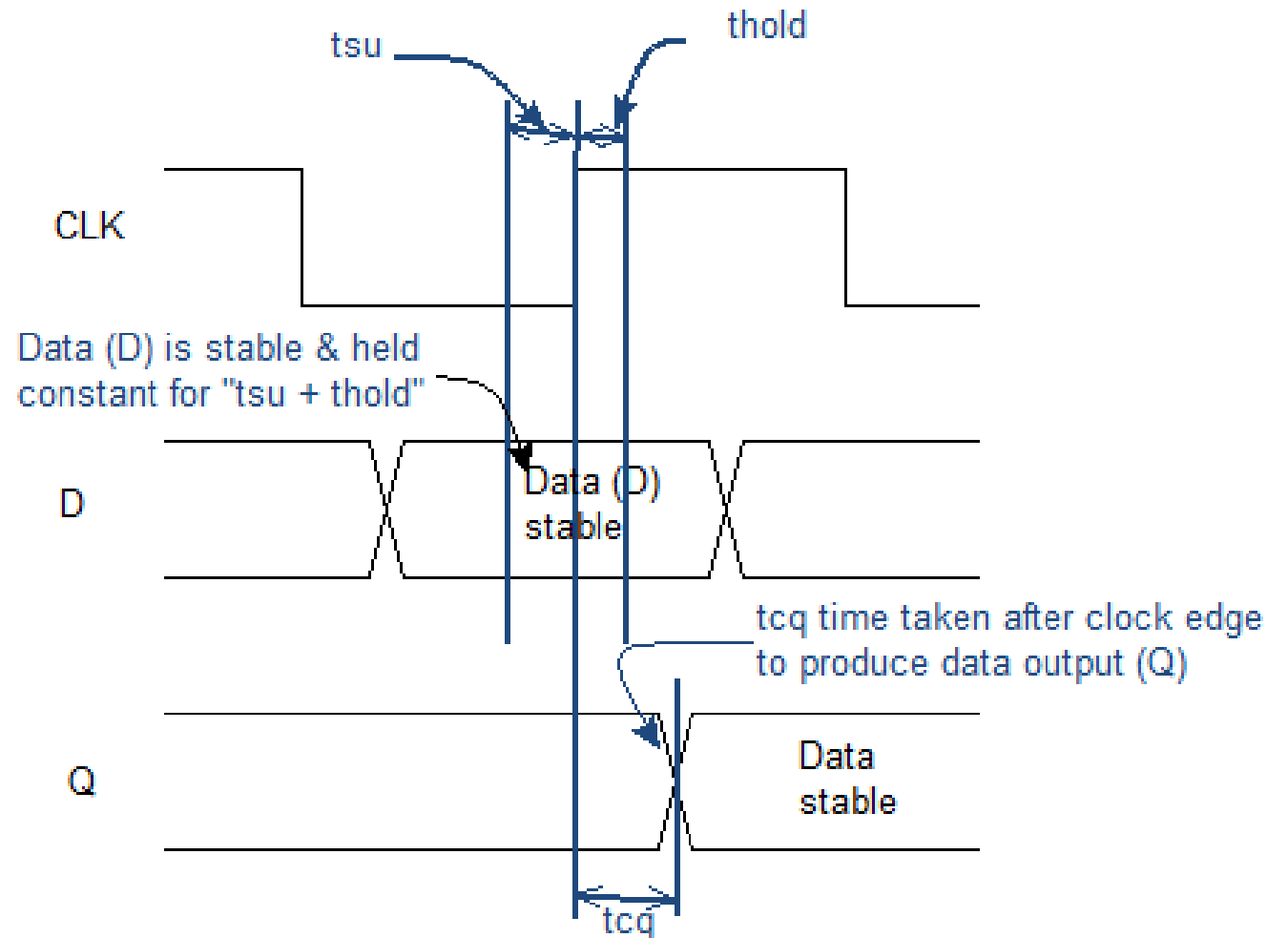 


D-триггер с синхронным сбросом.

 Для описания триггеров используются
неблокирующее присваивание (`<=`)



```
module flip_flop(  
    input clk,  
    input rst,  
    input D,  
    output Q  
);  
  
    logic out;  
    always_ff @(posedge clk) begin  
        if (rst) out <= 1'b0;  
        else out <= D;  
    end  
  
    assign Q=out;  
  
endmodule
```

D-триггер с асинхронным сбросом.

 

```
module flip_flop(  
    input clk,  
    input rst,  
    input D,  
    output Q  
);  
  
    logic out;  
    always_ff @(posedge clk or posedge rst) begin  
        if (rst) out <= 1'b0;  
        else out <= D;  
    end  
  
    assign Q=out;  
  
endmodule
```


Особенности описания сигнала сброса

- Сигнал сброса должен в своем имени содержать буквенное обозначение ***rst*** или ***reset***
- В разработке ASIC (Application-specific integrated circuit) используется сброс с активным низким уровнем. («Активный ноль»)
- Описание сброса в блоке always **всегда** используется перед описанием логики триггера

Выполнение упражнений hdlbits

Защелки и триггеры

Сдвиговый регистр

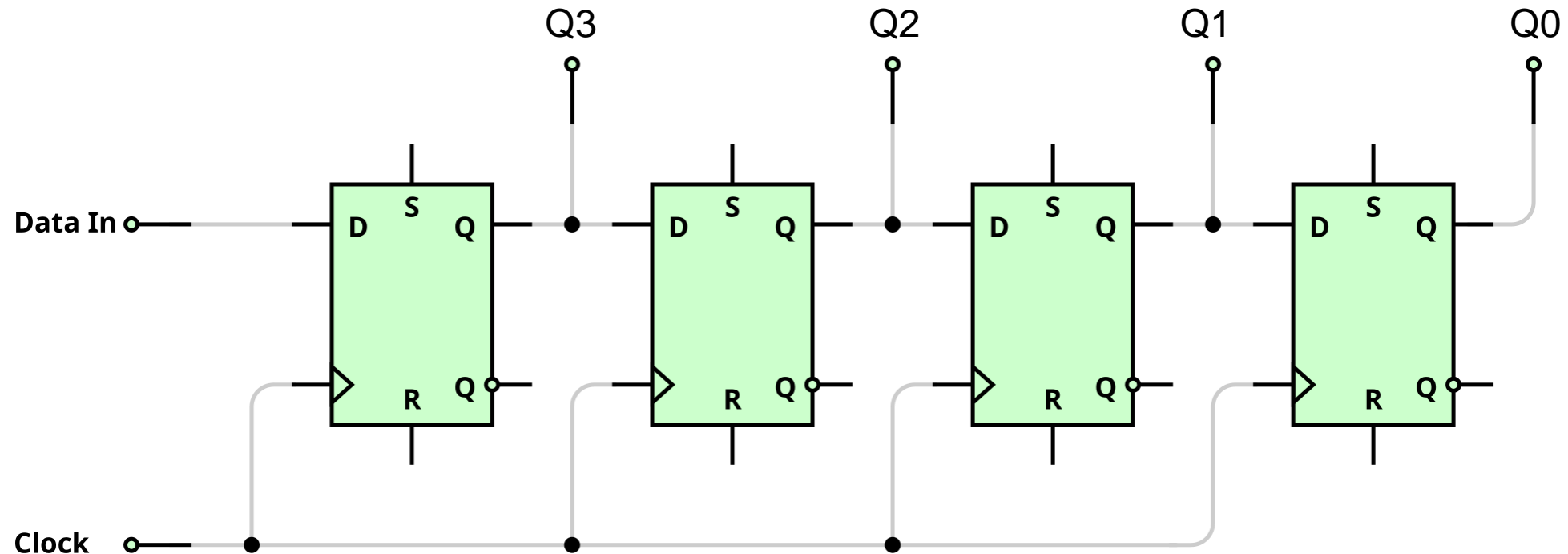

```
always @(posedge clk) begin
    q[3:0] <= {data, q[3:1]};
end
```



Выполнение упражнений hdlbits

Счетчики и сдвиговые регистры

Неблокирующее vs блокирующее присваивание

Блокирующее присваивание блокирует симуляцию выражения до момента присваивания значения переменной.

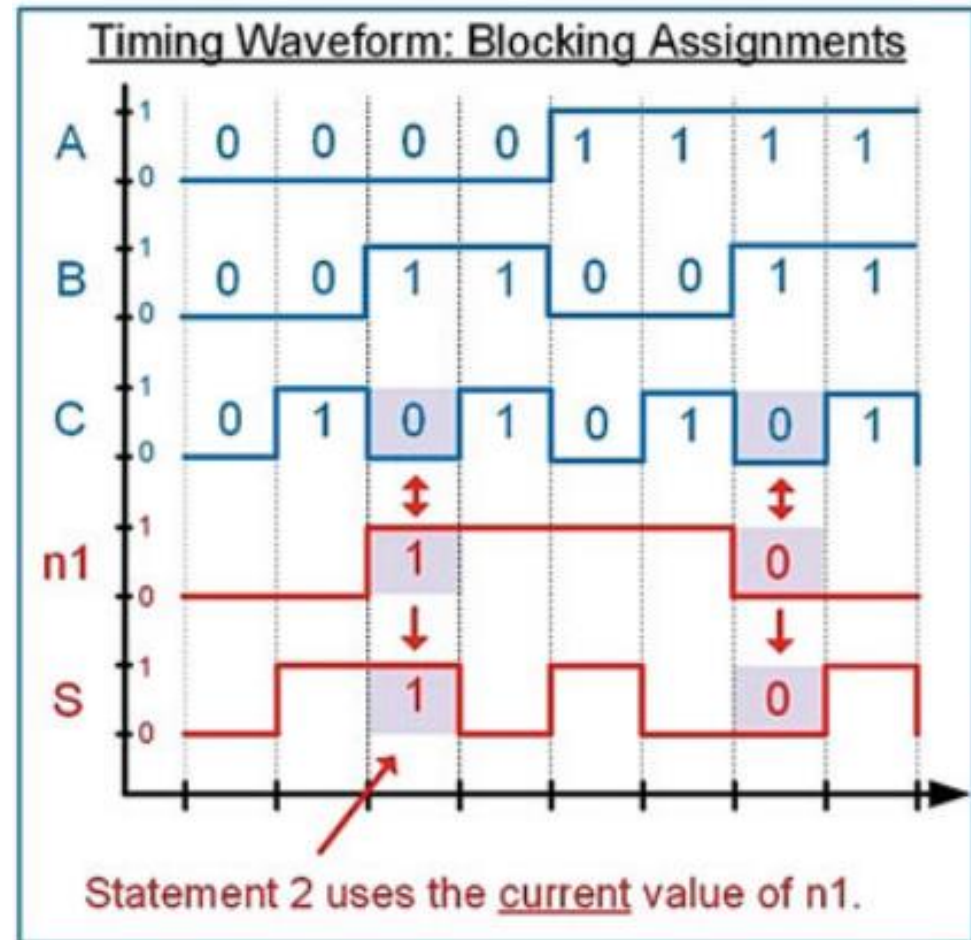 
```
module BlockingEx1 (output reg S,  
                    input wire A, B, C);  
  
    reg n1;  
  
    always @ (A, B, C)  
    begin  
        n1 = A ^ B;    // statement 1  
        S = n1 ^ C;    // statement 2  
    end  
  
endmodule
```




Неблокирующее vs блокирующее присваивание

Неблокирующее присваивание не блокирует присвоение значения и выполняет следующие процедуры блока always. То есть присвоения симулируются параллельно.
 
```
module NonBlockingEx1 (output reg F,  
                      input wire A,  
                      input wire Clock);  
  
  reg B;  
  
  always @ (posedge Clock)  
  begin  
    B <= A;    // statement 1  
    F <= B;    // statement 2  
  end  
  
endmodule
```




 Timing Waveform: Non-Blocking Assignments




Конечные автоматы

Moore FSM:

 


Mealy FSM:

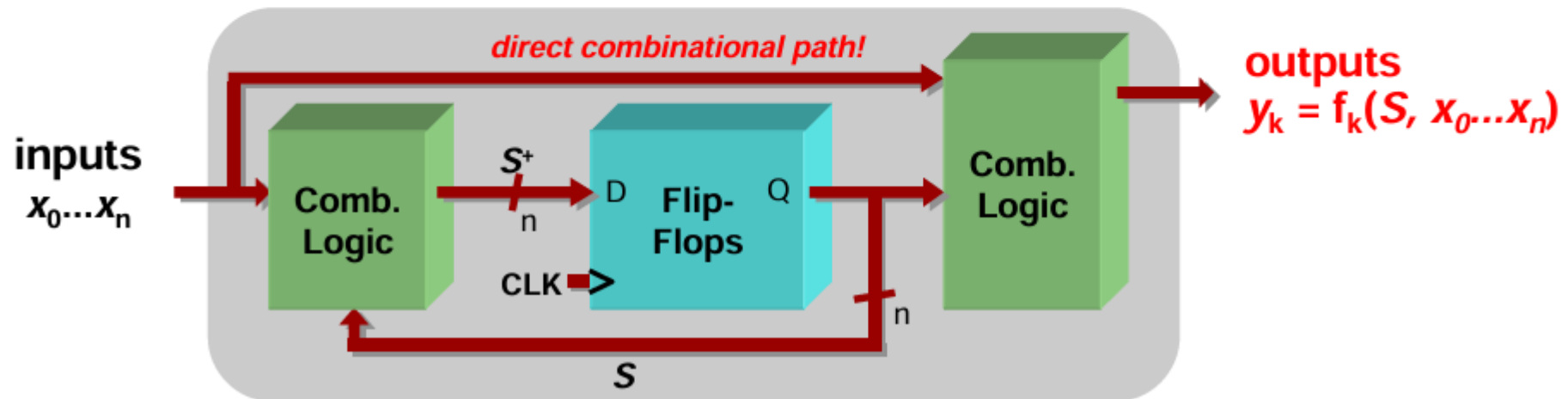


(c) Introductory Digital Systems Laboratory

Конечные автоматы

 

 Пример конечного автомата

```
always @(*) begin
  case (state)
    A:
      begin
        out = 0;
        if (in == 1) next_state = A;
        else next_state = B;
      end
    B:
      begin
        out = 1;
        if (in == 1) next_state = B;
        else next_state = A;
      end
  endcase
end
```



```
always @(posedge clk, posedge areset) begin
  if (areset) begin
    state <= B;
  end
  else begin
    state <= next_state;
  end
end
```


Выполнение упражнений hdlbits

Конечные автоматы (раздел FSM)